


Prelab Report-5

Name: Aditi Saha

ID: 2019-1-60-024

Section: 04

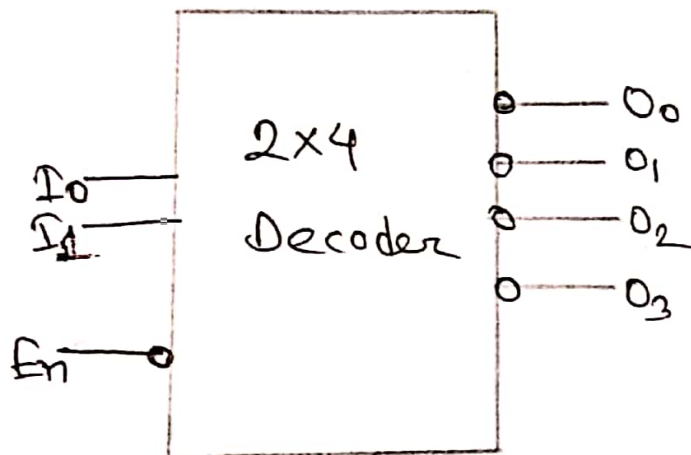1. Draw the logic circuit for a 2-to-4-lines decoder with active-low outputs and active LOW enable inputs.



2. Truth table:


E_n	I_0	I_1	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	X	X	1	1	1	1

1. Write the truth table of a 4 to 1 line multiplexer with active Low enable input.

Ans: Here, selection pins $s = \log_2(4) = 2$ (s_0, s_1)

E_n	s_1	s_0	O
0	0	0	I_0
0	0	1	I_1
0	1	0	I_2
0	1	1	I_3
1	x	x	0

2. Logic Diagram:

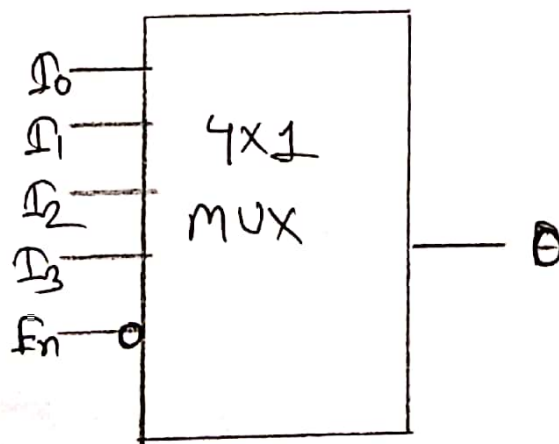

logic diagram of 4-to-1 line Multiplexer